

ΟΝΟΜΑ ΟΜΑΔΑΣ:.....

Φύλλα δραστηριότητας: ΤΟ ΑΠΛΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ

Φύλλο δραστηριότητας

1.Αναπαριστά, μέσω ενός σχεδίου, ένα απλό κλειστό και ένα (ανοιχτό) ηλεκτρικό κύκλωμα με διακόπτη. Γράψτε τα συστατικά τμήματα παρακάτω

Απλό κλειστό ηλεκτρικό κύκλωμα



Απλό ηλεκτρικό κύκλωμα με διακόπτη

